

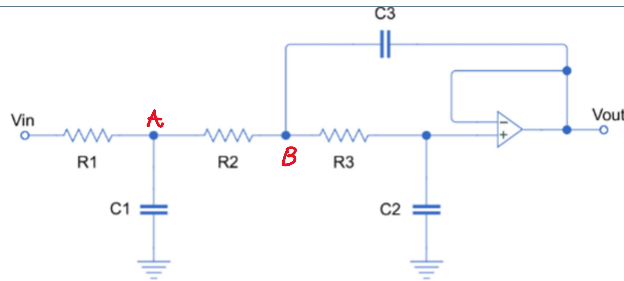


1/10/23 pre lab


Monday, January 9, 2023 5:16 PM

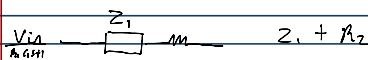

transformamos la fuente de entrada

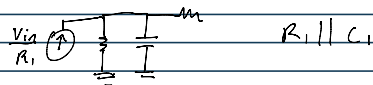

terminamos con

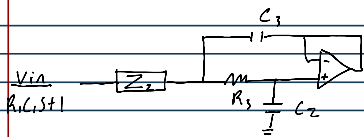

$$Z_2 = \frac{R_1}{R_1 C_1 s + 1} + R_2 \approx \frac{R_1 R_2 C_1 s + R_2 + R_1}{R_1 C_1 s + 1}$$

Sabemos que la FT de un sellen key es

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{R_2 Z_2 C_2 C_3 s^2 + C_2 (Z_2 + R_3) s + 1}$$

$$= \frac{1}{(\cancel{R_1 C_1 s + 1}) R_2 \left[ \frac{R_1 R_2 C_1 s + R_2 + R_1}{\cancel{R_1 C_1 s + 1}} \right] C_2 C_3 s^2 + (\cancel{R_1 C_1 s + 1}) \left[ C_2 (\frac{R_1 R_2 C_1 s + R_2 + R_1}{\cancel{R_1 C_1 s + 1}} + R_3) s + \frac{R_1 C_1 s + 1}{\cancel{R_1 C_1 s + 1}} \right]}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{R_1 R_2 R_3 C_1 C_2 C_3 s^3 + (R_1 + R_2) R_3 C_2 C_3 s^2 + C_2 C_1 R_2 R_1 s^2 + C_2 (R_1 + R_2) s + C_2 R_3 (R_1 C_1 + 1) s + R_1 C_1 s + 1}$$

$$= \frac{1}{R_1 R_2 R_3 C_1 C_2 C_3 s^3 + [(R_1 + R_2) R_3 C_3 + R_1 C_1 (R_2 + R_3)] s^2 + [R_1 C_1 + C_2 (R_1 + R_2 + R_3)] s + 1}$$